

-1- في الدارة المهترة إن الاهتزازات الحاصلة هي اهتزازات حرة متخامدة لأنها:

لا تتنفس طاقة من المولد	D	لا تتنفس طاقة من المقاومة	C	لا تتنفس طاقة من الوشيعة	B	تنفس طاقة من المولد	A
-------------------------	---	---------------------------	---	--------------------------	---	---------------------	---

-2- الاهتزازات للإلكترونات الحرة في الدارة المهترة تنتج عن:

تغيرات دورية في التوتر والتيار	D	تغيرات دورية في التوتر فقط	C	تغيرات دورية في التيار فقط	B	تغيرات دورية في التواتر	A
--------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	-------------------------	---



تشكل دارة مولفه من مكثف مشحونة موصولة على التسلسل مع وشيعة لها مقاومة فتبدأ المكثف بتفريغ شحنته عبر الوشيعة ويشهد الخط البياني الآتي على شاشة راسم الاهتزاز المهيمن لنغيرات التوتر بين لبوسي المكثف بدلاً من ذلك عندما:

-3- مقاومة الوشيعة :

كبيرة جداً	D	مهملة	C	صغريرة	B	كبيرة	A
------------	---	-------	---	--------	---	-------	---

-4- شكل التفريغ :

لا دوري متخدم باتجاهين	D	دوري متخدم باتجاهين	C	دوري غير متخدم	B	لادوري ومتخدم	A
------------------------	---	---------------------	---	----------------	---	---------------	---

-5- زمن التفريغ :

ربع دور فقط	D	شبه دور	C	نصف دور فقط	B	دور كامل	A
-------------	---	---------	---	-------------	---	----------	---

-6- سعة الاهتزاز :

معدومة	D	ثابتة	C	متزايدة	B	متناقصة	A
--------	---	-------	---	---------	---	---------	---

-7- إن الطاقة الكهربائية في المكثف عند:

تبقى ثابتة	D	تتبدد تدريجياً في المقاومة ولا تتخدم	C	تتبدد تدريجياً في المقاومة وتتخدم	B	تتبدد دفعه واحدة في المقاومة وتتخدم	A
------------	---	--------------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------------------------------	---

-8- في دارة (R.L.C) يكون التفريغ حيبي متناوب بسعة اهتزاز ثابتة يجب أن تكون مقاومة الوشيعة :

كبيرة جداً	D	مهملة	C	صغريرة	B	كبيرة	A
------------	---	-------	---	--------	---	-------	---

-9- في الدارة المهترة المثلالية عند إهمال المقاومة أو تعويض الطاقة الصائعة يكون التفريغ:


متناوب حيبي سعة الاهتزاز فيه ثابتة	A	دوري متخدم باتجاه واحد	B	دوري متخدم باتجاه واحد	C	متناوب دوري متخدم باتجاهين	D
------------------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	----------------------------	---

اقرأ النص الآتي وأجب عن الأسئلة (10 إلى 13)

في دارة (R.L.C) عندما تكون مقاومة الوشيعة كبيرة

-10- يكون شكل التفريغ :

دوري متخدم باتجاهين	B	لادوري ومنخدم	A
---------------------	---	---------------	---

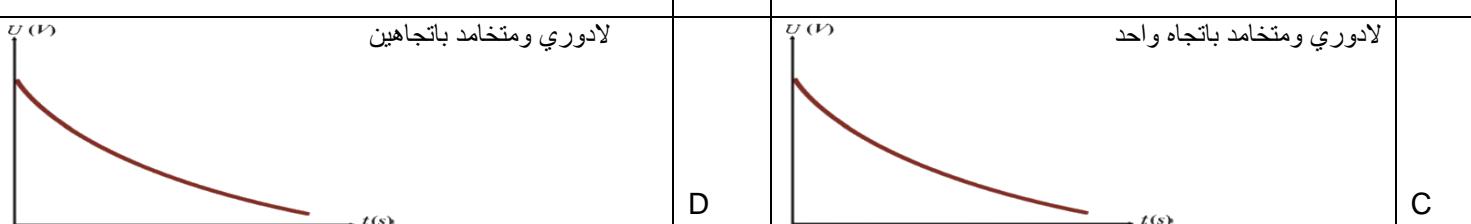

-11- إن الطاقة الكهربائية في المكثف تتبدد دفعه واحدة وتحول إلى طاقة :

كيميائية	D	حرارية	C	كهربائية	B	حركية	A
----------	---	--------	---	----------	---	-------	---

-12- في الدارة المهترة غير المتخدمه عندما تفقد المكثف كامل شحنته تخزن الوشيعة:

طاقة كهربائية عظمى	D	طاقة حرارية تستهلك بفعل جول	C	طاقة كهربائية تتدريجياً	B	طاقة كهربائية عظمى	A
--------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------	---	--------------------	---

13- في نهاية الدور الأول تكون طاقة المكثفة الكهربائية عظمى لأن:


لا يوجد ضياع في طاقة الدارة المهترنة	D	تيار الوشيعة يكون معادلاً	C	المكثفة طاقتها عظمى وثابتة دوماً	B	تيار الوشيعة يكون أعظمى	A
--------------------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------------	---	-------------------------	---

14- فرق الكمون بين طرفي وشيعة لها مقاومة هو:

$U = \frac{q}{c}$	D	$U = ri + L \frac{di}{dt}$	C	$U = L \frac{di}{dt}$	B	$U = Ri$	A
-------------------	---	----------------------------	---	-----------------------	---	----------	---

اقرأ النص الآتي وأجب عن الأسئلة (15 إلى 19) :

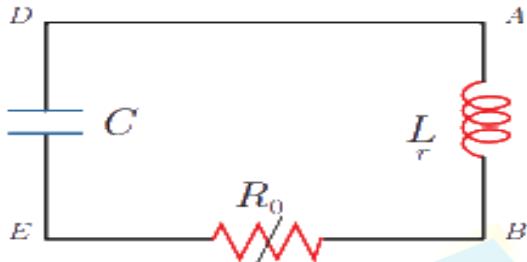شكل دارة كهربائية تحوي على التسلسل وشيعة (L, r) مكثفة مشحونة سعتها C ومقاومة R_0 حسب الشكل:



15- التوتر بين لوسبي المكثفة :

$\frac{q}{c}$	D	$ri + L \frac{di}{dt}$	C	$L \frac{di}{dt}$	B	$R_0 i$	A
---------------	---	------------------------	---	-------------------	---	---------	---

16- التوتر في الجزء U_{BA} يساوي :

$\frac{q}{c}$	D	$ri + L \frac{di}{dt}$	C	$L \frac{di}{dt}$	B	$R_0 i$	A
---------------	---	------------------------	---	-------------------	---	---------	---

17- المعادلة التفاضلية التي تصف اهتزاز الشحنة الكهربائية في الدارة السابقة :

$\frac{\bar{q}}{c} R(\bar{q})'_t = 0$	D	$\frac{\bar{q}}{c} + L(\bar{q})''_t = 0$	C	$\frac{\bar{q}}{c} + L(\bar{q})''_t + R(\bar{q})'_t = 0$	B	$L(\bar{q})''_t + R(\bar{q})'_t = 0$	A
---------------------------------------	---	--	---	--	---	--------------------------------------	---

18- المعادلة التفاضلية التي تصف الاهتزازات الحرية للشحنة الكهربائية في الدارة LC هي :

$\frac{\bar{q}}{c} R(\bar{q})'_t = 0$	D	$\frac{\bar{q}}{c} + L(\bar{q})''_t = 0$	C	$\frac{\bar{q}}{c} + L(\bar{q})''_t + R(\bar{q})'_t = 0$	B	$L(\bar{q})''_t + R(\bar{q})'_t = 0$	A
---------------------------------------	---	--	---	--	---	--------------------------------------	---

19- الحل الجيبى (تابع الشحنة اللحظية) للمعادلة التفاضلية في الدارة المهترنة المثلثية:

$q = q_{max} \cos(\varphi)$	B	$q = \cos(\omega_0 t + \varphi)$	A
$q = q_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$	D	$q = q_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$	C

20- عبارة الدور الخاص في الدارة المهترنة:

$T_0 = \sqrt{L \cdot C}$	D	$T_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$	C	$T_0 = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$	B	$T_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$	A
--------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------	---	--	---

21- عبارة النبض الخاص في الدارة المهترنة:

$\omega_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$	D	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$	C	$\omega_0 = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$	B	$\omega_0 = \sqrt{L \cdot C}$	A
---	---	---	---	-----------------------------------	---	-------------------------------	---

22- تتألف دارة مهترنة من مكثفة مشحونة سعتها C ووشيعة ذاتيتها L دورها الخاص T_0 نستبدل المكثفة بـ مكثفة أخرى سعتها $C' = 2C$ يصبح الدور الخاص الجديد:

$T'_0 = \frac{T_0}{2}$	D	$T'_0 = \sqrt{2}T_0$	C	$T'_0 = T_0$	B	$T'_0 = 2T_0$	A
------------------------	---	----------------------	---	--------------	---	---------------	---

23- تتألف دارة مهترنة من مكثفة مشحونة سعتها C ووشيعة ذاتيتها L دورها الخاص T_0 نستبدل المكثفة بـ مكثفة أخرى سعتها $C' = 2C$ وشيعة بـ وشيعة أخرى ذاتيتها $L' = 2L$ يصبح الدور الخاص الجديد:

$T'_0 = \frac{T_0}{2}$	D	$T'_0 = \sqrt{2}T_0$	C	$T'_0 = T_0$	B	$T'_0 = 2T_0$	A
------------------------	---	----------------------	---	--------------	---	---------------	---


24- تتألف دارة مهترنة من مكثفة مشحونة سعتها C ووشيعة ذاتيتها L نبضها الخاص ω_0 نستبدل الوشيعة بـ وشيعة أخرى ذاتيتها $L' = 2L$ يصبح نبضها الخاص الجديد:

$\omega'_0 = \sqrt{2}\omega_0$	D	$\omega'_0 = 2\omega_0$	C	$\omega'_0 = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$	B	$\omega'_0 = \omega_0$	A
--------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	------------------------	---

25- دارة مهترنة زادت سعة المكثفة إلى مثلي ما كانت عليه ونقصت ذاتيتها إلى ثمن ما كانت عليه فإن تواتر الاهتزاز الكهربائي:

يصبح أربعة أمثال ما كان عليه	D	يصبح ربع ما كان عليه	C	يزداد إلى مثليين	B	يقل إلى النصف	A
------------------------------	---	----------------------	---	------------------	---	---------------	---

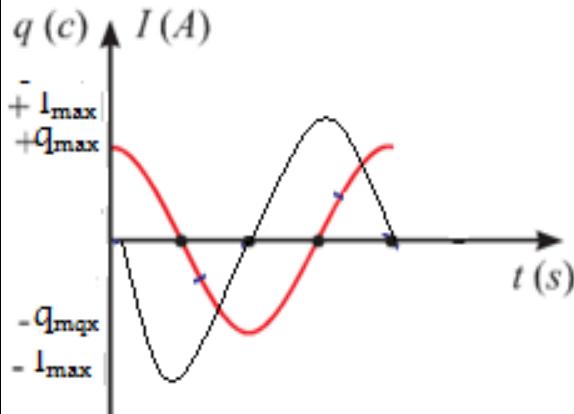اقرأ الخط البياني الآتي وأجب عن الأسئلة (26 إلى 30) لدينا الخط البياني الآتي لغيرات شحنة المكثفة وتيار الوشيعة بدار (L,C) بدلالة الزمن :



26- فيكون التابع الزمني لشدة التيار الكهربائي في الدارة هو :

$i = (q)'' = \omega_0 q_{max} \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$	B	$i = (q)' = \omega_0 q_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$	A
$i = (q)' = \omega_0 q_{max} \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$	D	$i = (q)' = \omega_0 q_{max} \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$	C

27- تيار الوشيعة أعظمي في:

اللحظة 0	D	نهاية الدور الأول	C	نهاية ربع الدور الثاني	B	نهاية ربع الدور الأول	A
----------	---	-------------------	---	------------------------	---	-----------------------	---

28- قيمة فرق الطور بين شدة التيار الاحظية وتابع الشحنة الاحظية:

$\varphi = \pi \text{ rad}$	D	$\varphi = +\frac{\pi}{2} \text{ rad}$	C	$\varphi = +\frac{\pi}{4} \text{ rad}$	B	$\varphi = 0$	A
-----------------------------	---	--	---	--	---	---------------	---

29- من الخط البياني عندما تكون شحنة المكثفة عظمى تكون شدة التيار المار في الوشيعة:

أكبر من الصفر	D	معدومة	C	أكبر من الصفر	B	معدومة	A
---------------	---	--------	---	---------------	---	--------	---

30- من الخط البياني المهترنة عندما تتعدم شحنة المكثفة فإن شدة التيار المار في الوشيعة:

أصغر من الصفر	D	معدومة	C	أصغر من الصفر	B	معدومة	A
---------------	---	--------	---	---------------	---	--------	---

31- إن تابع شدة التيار الاحظية على

نرابع متأخر عن الشحنة	D	تواافق مع الشحنة	C	تعاكس مع الشحنة	B	نرابع متقدم عن الشحنة	A
-----------------------	---	------------------	---	-----------------	---	-----------------------	---

32- تعطى الشدة العظمى للتيار المار في الدارة المهترنة بالعلاقة:

$I_{max} = \omega_0 q_{max}$	D	$I_{max} = \omega_0 U_{max}$	C	$I_{max} = T_0 q_{max}$	B	$I_{max} = \omega_0 \lambda$	A
------------------------------	---	------------------------------	---	-------------------------	---	------------------------------	---

33- الخط البياني للطاقة الكلية الثابتة لدارة مهترنة غير متاخمة:

خط مستقيم يوازي محور الزمن	D	متناوب جيبي	C	قطع مكافئ	B	خط مستقيم يوازي محور الزمن	A
----------------------------	---	-------------	---	-----------	---	----------------------------	---

34- في نصف الدور الثاني من أدوار تبادل الطاقة في الدارة المهترنة تتكرر عملية الشحن والتفريج في الاتجاه المعاكس بسبب:

تغير شحنة اللبوسين	D	الطاقة المتبددة تدريجياً	C	سعة الاهتزاز المتاخمة	B	التفريج اللادوري	A
--------------------	---	--------------------------	---	-----------------------	---	------------------	---

35- في نهاية نصف الدور الأول تكون طاقة المكثفة الكهربائية عظمى لأن:

لا يوجد ضياع في طاقة الدارة المهترنة	D	تيار الوشيعة يكون معدوم	C	المكثفة طاقتها عظمى وثابتة دوماً	B	تيار الوشيعة يكون أعظمي	A
--------------------------------------	---	-------------------------	---	----------------------------------	---	-------------------------	---

36- في الدارة المهتزة غير المتاخمة طاقة المكثفة في نهاية ربع الدور الأول:

نرداد لتصبح عظمى	D	تنقص لتعدم	C	معدومة	B	عظمى	A
اقرأ النص الآتية وأجب عن الأسئلة (37 إلى 40) :							

تتألف دارة مهتزة من: مكثفة إذا طبق بين لبوسيها فرق كمون (50 volt) شحن كل من لبوسيها ($0.5\mu C$) ووشيعة طولها (10 cm) وطول سلكها ($l' = 16m$) مقاومتها مهملة:

37- سعة المكثفة تساوي:

$C = 5 \times 10^{-8} F$	D	$C = 10^{-6} F$	C	$C = 10^{-4} F$	B	$C = 10^{-8} F$	A
--------------------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---

38- ذاتية الوشيعة تساوي:

$L = 16\pi \times 10^{-6} H$	D	$L = 10^{-6} H$	C	$L = 256 \times 10^{-6} H$	B	$L = 16 \times 10^{-6} H$	A
------------------------------	---	-----------------	---	----------------------------	---	---------------------------	---

39- تواتر الاهتزاز:

$f_0 = 10^{+5} Hz$	D	$f_0 = 10^{-5} Hz$	C	$f_0 = 5 \times 10^{+4} Hz$	B	$f_0 = 5 \times 10^{+3} Hz$	A
--------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------	---

40- شدة التيار العظمى تساوي:

$I_{max} = 10 A$	D	$I_{max} = \frac{\pi}{10} A$	C	$I_{max} = 1 A$	B	$I_{max} = 0.1 A$	A
------------------	---	------------------------------	---	-----------------	---	-------------------	---

41- مكثفة سعتها F^{-8} 10 تشحن بواسطة مولد تيار متواصل ثم توصل بوشيعة ذاتيتها μH 1 مقاومتها الأولية مهملة فيكون نبض التيار المهتز المار من الوشيعة هو:

$rad.s^{-1}$ 12.5	D	$125 \times 10^3 rad.s^{-1}$	C	$10^7 rad.s^{-1}$	B	$2.5 rad.s^{-1}$	A
-------------------	---	------------------------------	---	-------------------	---	------------------	---

42- تتألف دارة مهتزة من مكثفة سعتها C والقيمة العظمى لشحنتها c^{-4} 10 ووشيعة مهملة المقاومة و النبض الخاص للاهتزازات الكهربائية فيها $10^5 rad.s^{-1}$ ف تكون شدة التيار العظمى في الدارة هي:

A 0.1	D	$10 A$	C	$0.01 A$	B	$100 A$	A
---------	---	--------	---	----------	---	---------	---

43- وشيعة مهملة المقاومة ذاتيتها H^{-3} 10 طولها cm 100 فيكون طول سلكها:

m 0.01	D	$1 m$	C	$100 m$	B	$10 m$	A
----------	---	-------	---	---------	---	--------	---

44- دارة مهتزة طول موجة الاهتزاز الذي تشعه m 60 مولفه من ذاتية و مكثفة سعتها F^{-12} 10 فإذا علمت أن سرعة انتشار الاهتزاز $3 \times 10^8 m.s^{-1}$ ف تكون قيمة الذاتية هي:

$10^{-4} H$	D	$10^{-3} H$	C	$10^{-2} H$	B	$10^{-1} H$	A
-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---

45- مكثفة سعتها F^{-8} 10 تشحن بواسطة مولد تيار متواصل فرق الكمون بين طرفيه V^{+2} 10 وبعد شحن المكثفة توصل بوشيعة ذاتيتها H^{-4} 10 مقاومتها الأولية مهملة فيكون التابع الزمني لشدة التيار اللحظية هو:

$i = \cos(10^6 t + \frac{\pi}{2})$	D	$i = \cos(10^6 t)$	C	$i = 2 \cos(10^6 t + \frac{\pi}{2})$	B	$i = \cos(10^3 t + \frac{\pi}{2})$	A
------------------------------------	---	--------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------------	---