

- |   |   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 1. ينشأ التيار المتناوب الجيبى الكترونىاً من الحركة الاهتزازية للإلكترونات الحرة حول مواضع وسطية وهذه الحركة ناتجة عن :   |   |   |   |   |   |  |   |
| الحقل الكهربائي الثابت<br>بالمقدمة والاتجاه   | D | الحقل الكهربائي المتغير<br>بالجهة والثابت<br>بالمقدمة             | C | الحقل الكهربائي المتغير<br>بالمقدمة والاتجاه                      | B | الحقل الكهربائي<br>المتغير بالقيمة<br>والاتجاه ثابت                  | A |
| 2. ينشئ التيار المتناوب الجيبى الكترونىاً من الحركة الاهتزازية للإلكترونات الحرة حول مواضع وسطية وهذه الحركة ناتجة عن التغير في الحقل الكهربائي هذا التغير في الحقل ناتج من :   |   |   |   |   |   |  |   |
| تغير قيمة وإشارة<br>التوتر بين قطبي المنبع  | D | تغير التوتر بين قطبي<br>المنبع فقط                                | C | تغير تواتر التيار   | B | ثبات التوتر بين قطبي<br>المنبع                                       | A |
| 3. حتى نطبق قوانين التيار المتناوب على دارة التيار المتناوب يجب أن يتتوفر في الدارة شرطين هما :   |   |   |   |   |   |  |   |
| دارة قصيرة بالنسبة لطول<br>الموجة و تواتر التيار<br>المتناوب كبير   | D | دارة قصيرة بالنسبة لطول<br>الموجة و تواتر التيار<br>المتناوب صغير | C | دارة طويلة بالنسبة لطول<br>الموجة و تواتر التيار<br>المتناوب كبير | B | دارة طويلة بالنسبة<br>لطول الموجة و<br>تواتر التيار المتناوب<br>صغير | A |
| 4. تهتز الالكترونات الحرة في التيار المتناوب الجيبى بالبنفس الذي يفرضه المولد لهذا فاهتزاز الالكترونات:   |   |   |   |   |   |  |   |
| اهتزاز حر قسري لا دورى  | D | اهتزاز حر جيبى  | C | اهتزاز حر جيبى  | B | اهتزاز حر  | A |
| 5. تعبير شدة تيار متناصل تعطى الطاقة الحرارية نفسها التي يعطيها التيار المتناوب عندما يجتاز النايل الأومي نفسه وخلال الزمن نفسه عن:   |   |   |   |   |   |  |   |
| حالة طنين كهربائي   | D | الاستطاعة المتوسطة<br>المستهلكة                                   | C | الشدة المنتجة للتيار<br>المتناوب                                  | B | التوتر المنتج للتيار<br>المتناوب                                     | A |
| 6. الطاقة الكهربائية المقدمة نتيجة مرور تيار متناوب خلال الزمن $t$ هي:  |   |   |   |   |   |  |   |
| عامل استطاعة<br>الدارة  | D | الاستطاعة<br>الظاهرية   | C | الاستطاعة<br>المتوسطة<br>المستهلكة                                | B | الاستطاعة<br>اللحظية   | A |
| 7. الاستطاعة الظاهرية تعطى بالعلاقة:  |   |   |   |   |   |  |   |
| $P_A = I_{eff} U_{rff} \cos\varphi$   | D | $P_A = I \cdot U$   | C | $P_A = U_{rff} + I_{eff}$   | B | $P_A = U_{rff} \cdot I_{eff}$  | A |
| 8. وحدة الاستطاعة الظاهرية:   |   |   |   |   |   |  |   |
| volt  | D | T   | C | web   | B | V.A  | A |
| 9. إن $\cos\varphi$ يمثل عامل استطاعة الدارة وهو النسبة :   |   |   |   |   |   |  |   |
| $\cos\varphi = \frac{P}{P_{avg}}$   | B |   |   | $\cos\varphi = \frac{P_A}{P_{avg}}$                               |   |  | A |
| $\cos\varphi = \frac{P}{P_A}$   | D |   |   | $\cos\varphi = \frac{P_{avg}}{P_A}$                               |   |  | C |
| 10. اقرأ النص الآتى وأجب عن الأسئلة (10 إلى 16) في دارة تيار متناوب تحوى مقاومة صرفة $R$ نطبق بين طرفيها توتر لحظياً $U$ فيمر تيار كهربائي تعطى شدته اللحظية بالعلاقة : $\bar{I} = I_{max} \cos \omega t$ فيكون تابع التوتر اللحظي بين طرفيها يعطى بالعلاقة : |   |   |   |   |   |  |   |
| $u_R = U_{maxR} \cos(\omega t + \pi)$   | B |   |   | $u_R = U_{maxR} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$        |   |  | A |
| $u_R = U_{maxR} \cos(\omega t)$   | D |   |   | $u_R = U_{maxR} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$        |   |  | C |
| 11. المنحني البياني الممثل للتوتر اللحظي بدالة $\omega t$ (مخطط ضابط الطور)   |   |   |   |   |   |  |   |
|   | B |   |   |   |   |  | A |
|   | D |   |   |   |   |  | C |

12. قيمة فرق الطور بين تابع التوتر اللحظي وتابع التيار اللحظي في المقاومة يساوي:

$\varphi = \pi$	D	$\varphi = +\frac{\pi}{2}$	C	$\varphi = -\frac{\pi}{2}$	B	$\varphi = 0$	A
-----------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	---------------	---

13. التوتر المنتج بين طرف المقاومة يعطى بالعلاقة:

$U_{effR} = I_{eff} + R$	D	$U_{effR} = R \cdot I_{eff}$	C	$U_{effR} = \frac{R}{I_{eff}}$	B	$U_{effR} = \frac{I_{eff}}{R}$	A
--------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---

14. التوتر المطبق يكون على توقف بالطอร مع تابع التيار في حال:


المكتفة	D	الوشيعة ولها مقاومة	C	المقاومة	B	الوشيعة مهمّلة المقاومة	A
---------	---	---------------------	---	----------	---	-------------------------	---

15. المقاومة تستهلك استطاعة حرارية ضائعة بفعل جول الحراري تعطى بالعلاقة:

$P_{avg} = R + U_{eff}^2$	B	$P_{avg} = R \cdot I_{eff}^2$	A
---------------------------	---	-------------------------------	---

$P_{avg} = R \cdot U_{eff}^2$	D	$P_{avg} = U_{eff} \cdot R$	C
-------------------------------	---	-----------------------------	---

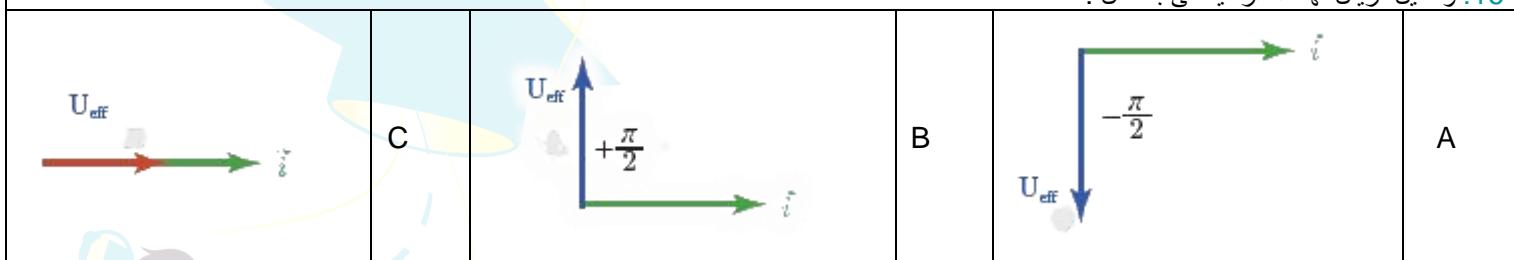16. تمثيل فريندل لهذه الدارة يعطى بالشكل :



17. دارة تيار متناوب تحوي مقاومة صرفة ( $R = 40\Omega$ ) تابع التيار المتناوب اللحظي المار فيها  $i = 2\sqrt{2}\cos 100\pi t$  فالاستطاعة المتوسطة المستهلكة فيها:

$P_{avg} = 160\sqrt{2}\text{watt}$	D	$P_{avg} = 0$	C	$P_{avg} = 160\text{ watt}$	B	$P_{avg} = 80\text{ watt}$	A
------------------------------------	---	---------------	---	-----------------------------	---	----------------------------	---

18. دارة تيار متناوب تحوي مقاومة صرفة ( $R = 30\Omega$ ) تابع التيار المتناوب اللحظي المار فيها  $i = 3\sqrt{2}\cos 100\pi t$  فالنوتر اللحظي بين طرفيها:

$u_R = 30\sqrt{2}\cos 100\pi t$	B	$u_R = 90\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2})$	A
---------------------------------	---	--	---

$u_R = 90\sqrt{2}\cos 100\pi t$	D	$u_R = 90\cos 100\pi t$	C
---------------------------------	---	-------------------------	---

19. دارة تيار متناوب تحوي وشيعة مهمّلة المقاومة تابع التيار اللحظي المار فيها ( $\omega t = I_{max}\cos(\omega t)$  فان تابع التوتر اللحظي بين طرفيها:

$u_L = U_{maxL}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$	B	$u_L = U_{maxL}\cos(\omega t + \pi)$	A
--	---	--------------------------------------	---

$u_L = U_{maxL}\cos(\omega t)$	D	$u_L = U_{maxL}\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$	C
--------------------------------	---	--	---

20. ربة الوشيعة تعطى بالعلاقة:

$X_L = L - \omega$	D	$X_L = L\omega$	C	$X_L = L + \omega$	B	$X_L = \frac{L}{\omega}$	A
--------------------	---	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	---

21. التوتر المنتج بين طرف الوشيعة مهمّلة المقاومة يعطى بالعلاقة:

$U_{effL} = X_L \cdot I_{eff}$	D	$U_{effL} = I_{eff} - X_L$	C	$U_{effL} = I_{eff} + X_L$	B	$U_{effL} = \frac{X_L}{I_{eff}}$	A
--------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------------	---

22. قيمة فرق الطور بين تابع التوتر اللحظي وتابع التيار اللحظي في حال دارة تسلسليّة في الوشيعة مهمّلة المقاومة:

$\varphi = -\frac{\pi}{2}$	D	$\varphi = +\frac{\pi}{4}$	C	$\varphi = +\frac{\pi}{2}$	B	$\varphi = 0$	A
----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	---------------	---

23. ثنائي القطب الذي يسلك السلوك نفسه في التيار المتواصل والمتناوب هو:

المقاومة	D	الذاتية	C	الوشيعة	B	المكتفة	A
----------	---	---------	---	---------	---	---------	---

24. ثنائي القطب الذي يستعمل كمعدّلة في التيار المتناوب هو:

المكتفة	D	الوشيعة ذات النواة الحديديّة	C	الوشيعة	B	المقاومة	A
---------	---	------------------------------	---	---------	---	----------	---

25. تبدى الوشيعة ممانعة كبيرة للتّيارات عاليّة التّواتر لأنّ:

ممانعة الوشيعة تتناسب طرداً مع الجذر التربيعي لتوافر التيار	D	ممانعة الوشيعة تتناسب طرداً مع مربع تواتر التيار	C	ممانعة الوشيعة تتناسب عكساً مع تواتر التيار	B	ممانعة الوشيعة تتناسب طرداً مع تواتر التيار	A
---	---	--	---	---	---	---	---

اقرأ النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة (26 إلى 28)

$$i = 3\sqrt{2} \cos 100\pi t \quad \text{تابع التيار المتناوب فيها } L = \frac{1}{\pi H} \quad \text{دارة تيار متناوب تحوي وشيعة مهمّلة المقاومة ذاتيّتها}$$

26. فيكون التوتر المنتج بين طرفيها يساوي:

$U_{effL} = 100 \text{ volt}$	D	$U_{effL} = 30 \text{ volt}$	C	$U_{effL} = 300 \text{ volt}$	B	$U_{effL} = 300\sqrt{2} \text{ volt}$	A
-------------------------------	---	------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------	---

27. الاستطاعة المتوسطة المستهلكة فيها تساوي:

$P_{avg} = 300 \text{ watt}$	D	$P_{avg} = 80 \text{ watt}$	C	$P_{avg} = 900 \text{ watt}$	B	$P_{avg} = 0$	A
------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---	---------------	---

28. تابع التوتر اللحظي بين طرفيها:

$u_L = 20\sqrt{2} \cos \left( 100\pi t + \frac{\pi}{2} \right)$	B	$u_L = 200\sqrt{2} \cos (100\pi t)$	A
$u_L = 300\sqrt{2} \cos \left( 100\pi t + \frac{\pi}{2} \right)$	D	$u_L = 200\sqrt{2} \cos \left( 100\pi t + \frac{\pi}{2} \right)$	C

29. تقوم الوشيعة في التيار المتواصل بدور:

لا يمر التيار المتواصل في الوشيعة	D	ذاتيّة ومقاومة	C	مقاومة	B	ذاتيّة	A
-----------------------------------	---	----------------	---	--------	---	--------	---

30. ممانعة الوشيعة تعطى بالعلاقة:

$Z_L = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2}$	D	$Z_L = \sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$	C	$Z_L = \omega L$	B	$Z_L = \sqrt{r^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$	A
-----------------------------------	---	--	---	------------------	---	---	---

31. عندما يكون التوتر متقدماً بالطور على الشدة بمقدار  $\frac{\pi}{4} rad$  فإنه يوجد بين نقطتي دارة التيار المتناوب :

مكثفة ومقاومة على التسلسل	D	وشيعة لها مقاومة	C	وشيعة مهمّلة المقاومة	B	مكثفة	A
---------------------------	---	------------------	---	-----------------------	---	-------	---

32. نطبق بين طرفي دارة تيار متناوب جيّبي توتراً ثابتاً تحوي وشيعة مقاومتها  $20\Omega$  وممانعتها  $20\sqrt{2}\Omega$  فإن فرق الطور بين التوتر المطبق والتيار :

$\varphi = 0$	D	$\varphi = +\frac{\pi}{2} rad$	C	$\varphi = -\frac{\pi}{3} rad$	B	$\varphi = +\frac{\pi}{4} rad$	A
---------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---

33. لا تستهلك الذاتية أي طاقة أي أن الاستطاعة الكهربائية المتوسطة فيها معدومة لأن:

الذاتية تخزن وخلال ربع دور طاقة كهربائية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة كهربائياً خلال ربع دور الذي يليه	B	الوشيعة تخزن وخلال ربع دور طاقة كهرطيسية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة الطاقة للدارة كهربائياً خلال ربع دور الذي يليه	A
الذاتية تخزن وخلال ربع دور طاقة كهربائية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة كهربائياً خلال ربع دور الذي يليه	D	الذاتية تخزن وخلال نوبة طاقة كهرطيسية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة كهربائياً خلال النوبة التي تليها	C

اقرأ النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة (34 إلى 37)

دارة تيار متناوب تحوي مكثفة سعتها  $C$  تابع التيار اللحظي المار فيها  $i = I_{max} \cos(\omega t)$  فإن:

34. تابع التوتر اللحظي بين طرفيها:

$u_C = U_{maxC} \cos \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$	B	$u_C = U_{maxC} \cos \left( \omega t - \frac{\pi}{2} \right)$	A
$u_C = U_{maxC} \cos \left( \omega t - \frac{\pi}{2} \right)$	D	$u_C = U_{maxC} \cos (\omega t)$	C

35. اتساعية المكثفة تعطى بالعلاقة الآتية:

$X_C = \frac{\omega}{C}$	D	$X_C = \frac{1}{\omega C}$	C	$X_C = \frac{C}{\omega}$	B	$X_C = \omega C$	A
--------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------	---	------------------	---

36. التوتر المنتج بين طرفي المكثفة يعطى بالعلاقة:

$U_{effc} = I_{eff} - X_C$	D	$U_{effc} = \frac{I_{eff}}{X_C}$	C	$U_{effc} = I_{eff} + X_C$	B	$U_{effc} = I_{eff} \cdot X_C$	A
----------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------	---

37. قيمة فرق الطور بين تابع التوتر الاحظي وتابع التيار الاحظي في حال دارة تسلسليّة في المكثفة:

$\varphi = 0$	D	$\varphi = +\frac{\pi}{2} rad$	C	$\varphi = -\frac{\pi}{2} rad$	B	$\varphi = -\frac{\pi}{4} rad$	A
---------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---

38. بسبب وجود الوسط العازل بين لبوسي المكثفة لا تسمح المكثفة بمرور:

تسمح المكثفة بمرور كلا التيارين المتواصِل والممتّناع	D	التيار المتواصِل والممتّناع	C	التيار الممتّناع	B	التيار المتواصِل	A
---	---	-----------------------------	---	------------------	---	------------------	---

39. تعرقل المكثفة مرور التيار الممتّناع الجيبي بسبب:

المكثفة تمنع (لا تسمح ) مرور التيار الممتّناع الجيبي	D	الحقل الكهربائي الناتج عن شحنة لبوسيها	C	التوتر الكهربائي بين لبوسي المكثفة	B	الشحنات الكهربائية الناتجة عن الحقل الكهربائي	A
---	---	---	---	---------------------------------------	---	---	---

40. في دارة تيار ممتّناع جيبي موصولة على التسلسل تحوي مكثفة:

التوتر على ترابع متقدم بالطور مع الشدة	D	التوتر على ترابع متاخر بالطور مع الشدة	C	التوتر متقدم بالطور مع الشدة	B	التوتر على توافق بالطور مع الشدة	A
---	---	---	---	---------------------------------	---	-------------------------------------	---

41. تبدي المكثفة ممانعة كبيرة للتيارات منخفضة التواتر لأن:

ممانعة المكثفة تتناسب عكساً مع تواتر التيار	D	ممانعة المكثفة تتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لتواتر التيار	C	ممانعة المكثفة تتناسب طريقاً مع تواتر التيار	B	ممانعة المكثفة تتناسب عكساً مع مربع تواتر التيار	A
--	---	---	---	---	---	---	---

42. لا تستهلك المكثفة أي طاقة أى أن الاستطاعة الكهربائية المتوسطة فيها معدومة لأن:

المكثفة تخزن وخلال ربع دور طاقة كهربائية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة كهربائياً خلال ربع الدور الذي يليه	B	المكثفة تخزن وخلال ربع دور طاقة كهربائية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة كهربائياً خلال ربع الدور الذي يليه	A
المكثفة تخزن وخلال نوبة طاقة كهربائية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة كهربائية خلال النوبة التي تليها	D	المكثفة تخزن وخلال نوبة طاقة كهربائية ثم تعيد كامل الطاقة للدارة كهربائية خلال النوبة التي تليها	C

43. تكون الشدة متقدمة بالطور على التوتر في دارة تيار ممتّناع جيبي تحوي :

وشيعة لها مقاومة	D	وشيعة مهملة المقاومة	C	مكثفة	B	مقاومة صرف	A
------------------	---	----------------------	---	-------	---	------------	---

44. يكون في دارة تسلسليّة تحوي (R,L,C) التوتر متقدم بالطور على الشدة عندما تكون:

$X_L = 2X_C$	D	$X_L = X_C$	C	$X_L > X_C$	B	$X_L < X_C$	A
--------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---





45. في دارة تسلسليّة تحوي (R,L,C) يتحقق فيها  $X_L > X_C$  يكون فرق الطور بين التوتر المطبق والشدة:

$\varphi > 0$	D	$\varphi = \pi$	C	$\varphi = 0$	B	$\varphi < 0$	A
---------------	---	-----------------	---	---------------	---	---------------	---

46. في الطينين الكهربائي (تجاوب) تكون الشدة المنتجة أكبر ما يمكن لأن:

ردية الوشيعة أكبر من اتساعية المكثفة	D	ممانعة الدارة أصغر ما يمكن	C	ممانعة الدارة معودمة	B	التوتر على ترابع متقدم بالتطور عن الشدة	A
--------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------	---	---	---

47. في دارة تسلسلية تحوي ( $R, L, C$ ) يكون إنشاء فرييل عندما تكون الدارة ذات ممانعة سعوية

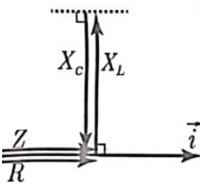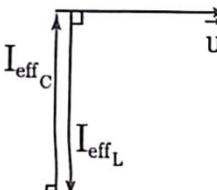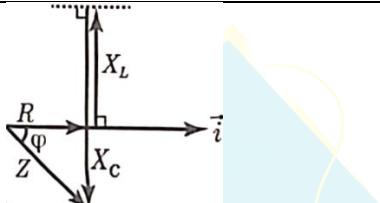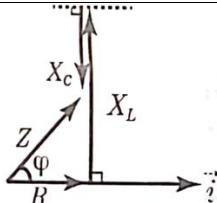	B		A
	D		C

48. عند حدوث الطينين الكهربائي في دارة التيار المتناوب الجيبى يكون:

$L\omega \geq \frac{1}{\omega c}$	D	$L\omega = \frac{1}{\omega c}$	C	$L\omega > \frac{1}{\omega c}$	B	$L\omega < \frac{1}{\omega c}$	A
-----------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---

49. عند حدوث الطينين الكهربائي في دارة التيار المتناوب الجيبى يكون:

$U_{effL} > U_{effc}$	D	$U_{effL} = \frac{1}{2}U_{effc}$	C	$U_{effL} = 2U_{effc}$	B	$U_{effL} = U_{effc}$	A
-----------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	-----------------------	---

50. أحد العلاقات الآتية لا تتحقق عند حدوث الطينين الكهربائي في دارة التيار المتناوب الجيبى يكون:

$X_L > X_C$	D	$\omega = \omega_0$	C	$Z = R$	B	$\cos \varphi = 1$	A
-------------	---	---------------------	---	---------	---	--------------------	---

51. عند حدوث الطينين الكهربائي في دارة التيار المتناوب الجيبى تكون:

$U_{effR} > U_{eff}$	D	$U_{effR} = \frac{1}{2}U_{eff}$	C	$U_{effR} = 2U_{eff}$	B	$U_{effR} = U_{eff}$	A
----------------------	---	---------------------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---

52. عند حدوث الطينين الكهربائي في دارة التيار المتناوب الجيبى يكون عامل استطاعة الدارة:

$\cos \varphi = 1$	D	$\cos \varphi \geq 1$	C	$\cos \varphi < 1$	B	$\cos \varphi > 1$	A
--------------------	---	-----------------------	---	--------------------	---	--------------------	---

53. عند حدوث الطينين الكهربائي في دارة التيار المتناوب الجيبى تكون الاستطاعة المتوسطة المستهلكة:  $P_{avg}$

تساوي الواحد	D	معدومة	C	أكبر ما يمكن	B	أصغر ما يمكن	A
--------------	---	--------	---	--------------	---	--------------	---


54. دور التيار المتناوب الجيبى في حالة الطينين الكهربائي يعطى بالعلاقة:

$T_r = 2\pi\sqrt{Lc}$	D	$T_r = 2\pi\sqrt{\omega c}$	C	$T_r = \sqrt{Lc}$	B	$T_r = 2\pi\sqrt{\omega L}$	A
-----------------------	---	-----------------------------	---	-------------------	---	-----------------------------	---


55. ممانعة دارة تسلسليّة تحوي مقاومة و وشيعة لها مقاومة و مكثفة تعطى بالعلاقة:

$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$	D	$Z = \sqrt{(r+R)^2 + (L\omega - \frac{1}{\omega C})^2}$	C	$Z = \sqrt{R^2 - (L\omega)^2}$	B	$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{\omega C})^2}$	A
--	---	---	---	--------------------------------	---	---	---

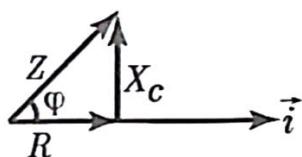
56. في دارة تسلسليّة تحوي (R,C) مقاومة أوميّة ومكثفة ف يكون إنشاء فريزنل بدلالة ممانعتها :




B

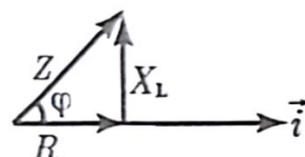

A

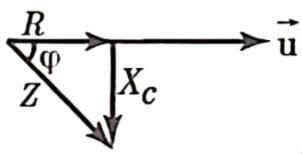


D

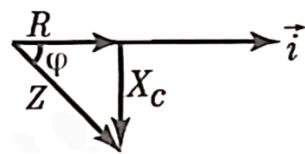


C

اقرأ النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة (57 إلى 59)

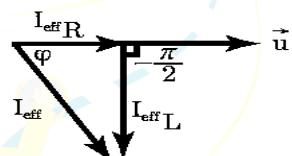
دارة تيار متناوّب جيّبي تحوي على التفرع مقاومة صرف ووشيعة مهمّلة المقاومة تطبق بين طرفيها توتراً جيّبياً  $\bar{u}$   
فإن إنشاء فريزنل للدارة:




B

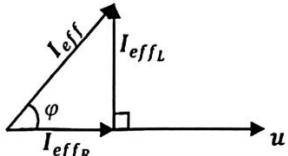

A

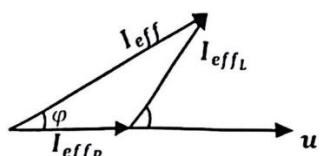

D

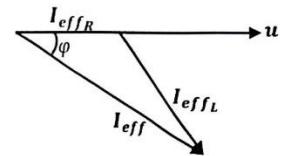

C

58. الشدة الأصلية للتيار :

$I_{eff} = \sqrt{I_{effR}^2 + I_{effL}^2}$	D	$I_{eff} = I_{effL} + I_{effR}$	C	$I_{eff} = I_{effR} - I_{effL}$	B	$I_{eff} = \sqrt{I_{effR}^2 - I_{effL}^2}$	A
--	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	--	---

59. ويكون فرق الطور بين الشدة الأصلية للتيار في الدارة الخارجية والتوتر المطبق :

$\varphi = 0$

D

$\varphi = +\frac{\pi}{2} rad$

C

$\varphi = -\frac{\pi}{2} rad$

B

$\varphi < 0$

A

اقرأ النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة ( 60 إلى 64 )

دارة تيّار متناوب جيّبي تحوي على التفرع ذاتية ومكثفة  
60. عندما  $X_C < X_L$  فإن إنشاء فرييل للدارة:

	B		A
	D		C

61. الشدة المنتجة الكلية للدارة:

$I_{eff} = 0$	D	$I_{eff} = I_{effL} + I_{effC}$	C	$I_{eff} = I_{effC} - I_{effL}$	B	$I_{eff} = I_{effL} - I_{effC}$	A
---------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---

62. ويكون فرق الطور بين الشدة الأصلية للتياّر في الدارة الخارجيّة والتوتّر المطبق :

$\varphi = 0$	D	$\varphi = +\frac{\pi}{2} rad$	C	$\varphi = -\frac{\pi}{2} rad$	B	$\varphi < 0$	A
---------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------	---

63. عندما  $X_C = X_L$  فإن الشدة المنتجة الكلية للدارة:

$I_{eff} = 0$	D	$I_{eff} = I_{eff,L} + I_{eff,C}$	C	$I_{eff} = I_{eff,C} - I_{eff,L}$	B	$I_{eff} = I_{eff,L} - I_{eff,C}$	A
---------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---

دارّة ذات ممانعة سعوية	D	دارّة ذات ممانعة ذاتية	C	دارّة خانقة للتياّر	B	دارّة طنين كهربائي	A
------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	--------------------	---